

# 數位系統導論實驗 LAB06

## Verilog Structural Modeling & Timing Simulation

助教：徐孟澤, 簡睿宇

# Outline

- 實驗目的
- Review : Verilog basics
- RCA w/ Verilog structural modeling
- Gate delay & Timing simulation
- 實驗範例
- 實驗作業
- 評分方式


# 實驗目的

- 在本次的實驗中, 同學們將複習在 LAB 1 學習過的 Verilog behavior modeling & structural modeling 技巧。以邏輯閘層次加法器組成的 ripple carry adder (RCA) 為範例, 以 structural modeling 實作出 16-bit RCA, 最後再利用 LAB 2 學習的 Verilog gtkwave 觀察其 gate delay

# **Review : Verilog basics**
 
# Review : Verilog basics (1/2)

- 下圖為 16-bit adder 與其 Verilog 的行為描述, 藍框為其行為描述區塊, 可以用 behavior modeling 和 structural modeling 方法設計, 以下會對先對 behavior modeling 作介紹



```
module adder_16bit(a,b,sum,cin,cout);
```

```
    input  [15:0] a,b;  
    output [15:0] sum;  
    input  cin;  
    output cout;
```

Continuous assignment & Procedural assignment

```
endmodule
```

# Review : Verilog basics (2/2)

- 下列行為區塊為 behavior modeling 的兩種設計方法
  - Continuous assignment : 以 assign 描述硬體架構連結, 位於 always 和 initial 等 procedural block 外, 並且等式左側必為 wire
  - Procedural assignment : 其 behavior code 位於 always 和 initial 等 procedure block 內, 賦值型態為 reg、integer、時間變數...等變數, 但不可為 wire

## Continuous assignment

```
assign {cout,sum} = a + b + cin;
```


## Procedural assignment

```
reg [15:0] sum;  
reg cout;  
  
always @(a or b or cin) begin  
    {cout,sum} = a + b + cin;  
end
```

**RCA w/ Verilog structural modeling**
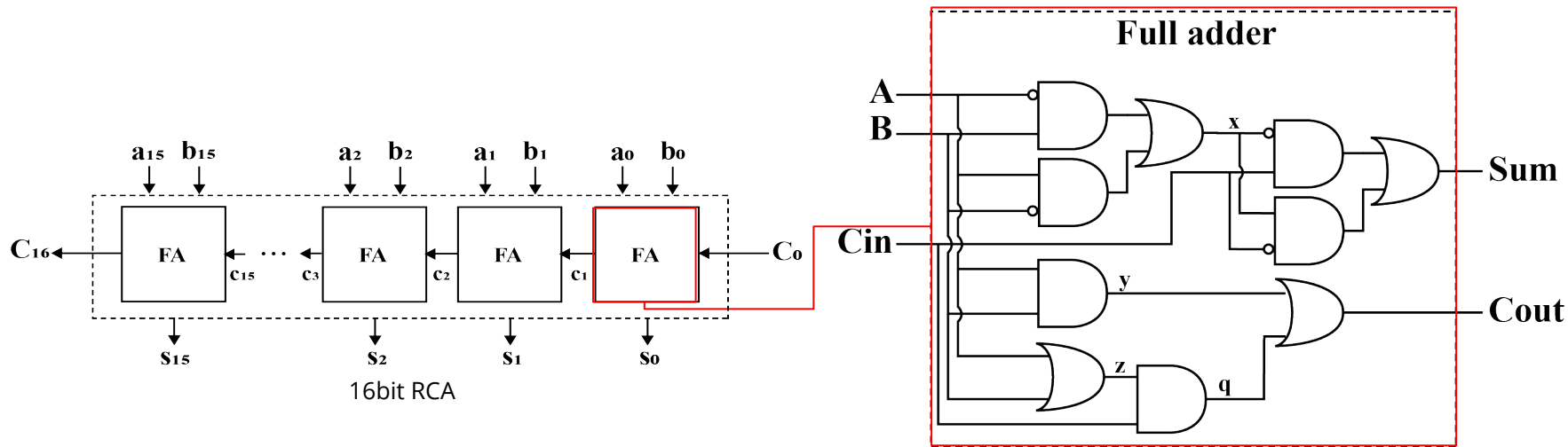
# Ripple Carry Adder


- Ripple carry adder (RCA) 是由多個加法器 (full adder) 連續組合而成, 其中第  $n$  個加法器必須等待前一個加法結果傳入後才能進行運算, 如同水波一樣依序傳遞, 如下圖所示, 以下將以 16-bit RCA 介紹 structural modeling




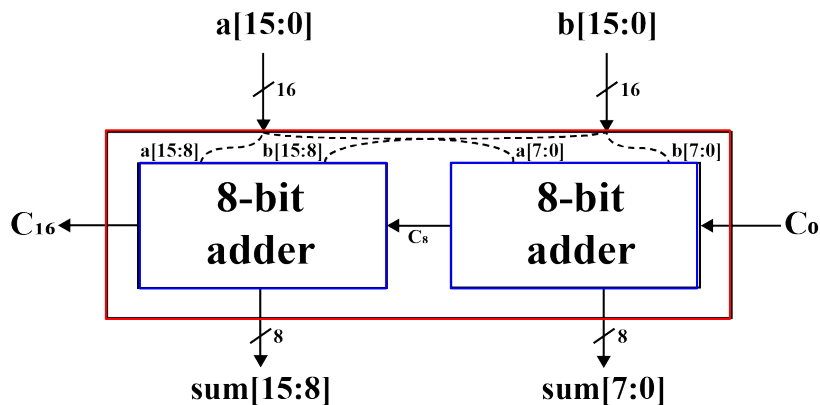
# Verilog structural modeling

- Structural modeling 是以邏輯閘層次描述的行為，透過 I/O 將 module 與互相連結
- 以右圖的行為區塊為例，16-bit RCA 可分為兩個 8-bit RCA，並且可將 8-bit RCA 再以兩個 4-bit RCA、四個 2-bit RCA 或八個加法器互相連結





```
module RCA_16bit (a,b,sum,c0,c16);  
  
    input  [15:0] a,b;  
    output [15:0] sum;  
    input  c0;  
    output c16;  
    wire  carry;  
  
    RCA_8bit FA1 (a[7:0],b[7:0],sum[7:0],c0,carry);  
    RCA_8bit FA2 (a[15:8],b[15:8],sum[15:8],carry,c16);  
  
endmodule
```

```
module RCA_8bit (a,b,sum,cin,cout);  
  
    input  [7:0] a,b;  
    output [7:0] sum;  
    output cin;  
    output cout;  
    wire  [7:0] c;  
  
    structural modeling design ...  
  
    assign cout = c[7];  
endmodule
```

# **Gate delay & Timing simulation**
  
# Gate delay & Timing simulation (1/4)


- 16-bit RCA 其中每個加法器的架構如圖下，由各兩個 xor、and、or gate 組成，圖右為其行為描述區塊




```
module fulladder(a,b,cin,sum,cout);  
  
    input a, b, cin;  
    output sum,cout;  
    wire x,y,z,q;  
  
    //sum = (a ^ b) ^ cin;  
    //cout = ((a & b) | ((a | b) & cin));  
    xorgate xor1 (a,b,x);  
    xorgate xor2(x,cin,sum);  
    andgate and1(a,b,y);  
    andgate and2(z,cin,q);  
    orgate or1(a,b,z);  
    orgate or2(y,q,cout);  
  
endmodule
```
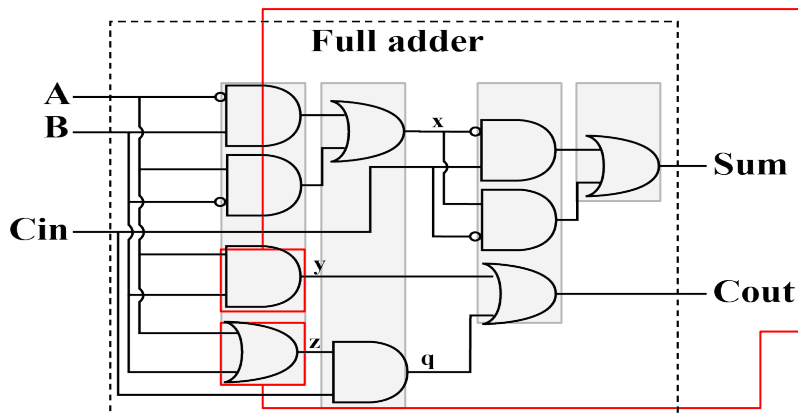
# Gate delay & Timing simulation (2/4)


- 在電路中輸入的訊號每經過一個邏輯閘 (gate) 就會延遲一小段時間, 稱為 gate delay。觀察下圖加法器的波形, 以下將會對加法器內的邏輯閘進行描述
  - and gate delay : 7ns
  - or gate delay : 4ns



and gate : a and b經過7ns後產生out

 


or gate : a or b經過4ns後產生out

 

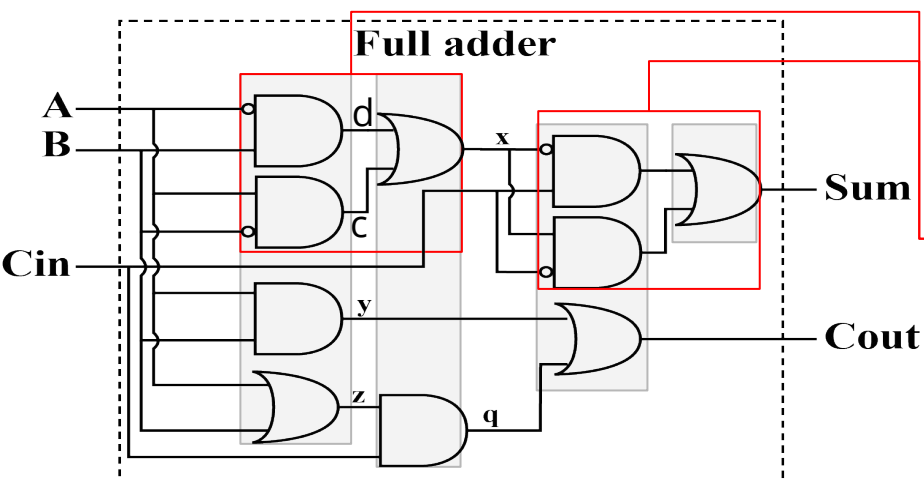
# Gate delay & Timing simulation (3/4)

- 加法器其中有兩個 xor gate，每個 xor gate 由兩個 and gate 和一個 or gate 組合而成，其波形和行為描述區塊如下






 Xor gate : a xor b經過7ns and gate 和 4ns or gate 後產生out


   
# Gate delay & Timing simulation (4/4)


- 以下為 full adder 的完整 waveform, 在下圖可以觀察輸入值 A、B、Cin 到輸出值 Sum、Cout 的時序變化



# 實驗範例 & 作業
 
# 課堂範例

- 請參考投影片以及上課內容，開啟"Example"資料夾，在 16bit\_RCA.v 中透過 structural modeling 以範例提供的 and gate 和 or gate 組合出 16-bit RCA，使用 Verilog 驗證 testbench 的正確性，若運算正確則會顯示如下圖結果，總共有十道 test




```
PS C:\Users\ECL\Desktop\Example> iverilog -o test .\16bit_RCA.v .\16bit_testbench.v
PS C:\Users\ECL\Desktop\Example> vvp .\test
VCD info: dumpfile lab06_16bit.fsdb opened for output.
////////////////////////////////////
// Q :18233 + 7947 + 1 = ? //
////////////////////////////////////
// Your answer              //
// Cout = 0 Sum = 26181      //
////////////////////////////////////
// Correct answer           //
// Cout = 0 Sum = 26181      //
////////////////////////////////////
//          SUCCESSFUL !    //
////////////////////////////////////
```



 
# 實驗作業

- 請將於範例完成的 16bit\_RCA.v 移至"Homework"資料夾, 參考範例的 testbench , 修改 16bit\_testbench.v 後使用 gtkwave 觀察波形, 在十道 test 內至少找出各一組輸入 (in\_a,in\_b,cin) 使 16-bit RCA 消耗最長 (worst case) 和最短 (best case) 運算時間, 最後在 gtkwave 中拉出下列訊號線並與助教說明你的答案



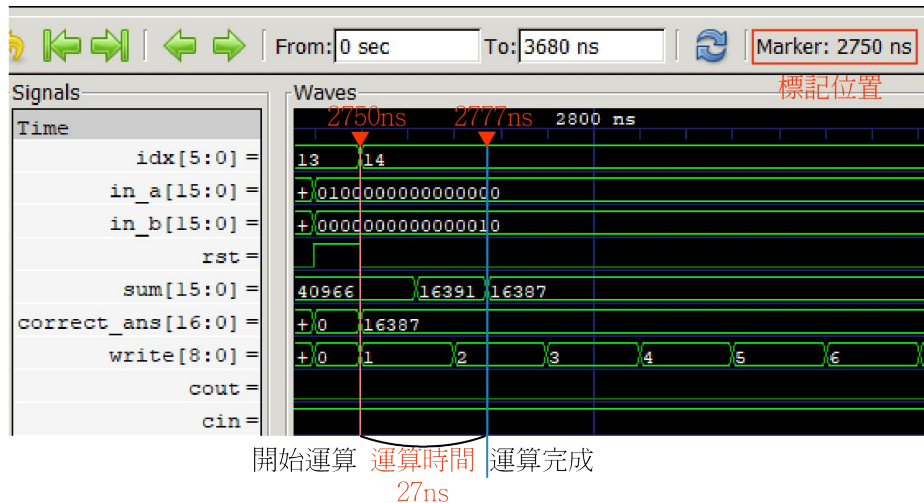idx : 運算筆數  
in\_a、in\_b、cin : 輸入值  
sum : 你設計的RCA 運算結果  
correct\_ans : 正確答案



# 評分方式

- Demo時間：依E-Course公布為準
- Demo梯次：依E-Course公布為準
- Demo地點：501A
- 課程評分方式
  - 範例：展示你的 structural modeling 設計以及 testbench 的十道運算結果 (60%)
  - 作業：至少各找出一組 worst case 和 best case 並展示 gtkwave 波形給助教查看 (40%)
- 請記得填寫意見回饋表, 否則不予計分
- 若對本次範例、作業或評分方式有任何疑問, 請寄信到本次 lab 的助教信箱詢問, 謝謝
  - 徐孟澤 [sszrop321@gmail.com](mailto:sszrop321@gmail.com)
  - 簡睿宇 [ru03bjo4m385122@gmail.com](mailto:ru03bjo4m385122@gmail.com)