

# Lab 5

---

## Counter and Birthdate Display

助教：林冠翰、廖辰綜


Department of Electrical Engineering and SoC Research Center  
National Chung Cheng University



- ❖ 課程目標
- ❖ 循序顯示0~7
- ❖ 生日碼顯示器
- ❖ 驗收內容 & 配分

- ❖ 承上個Lab，大家已經知道如何使用Nexy4 DDR FPGA開發版上的七段顯示器、開關等功能，本次課程將教大家
  - 使用Counter、BCD，在七段顯示器上依序顯示0~7
  - 實作Code Converter組合電路，並控制七段顯示器顯示0~7或生日碼


# 課堂練習\_循序0~7

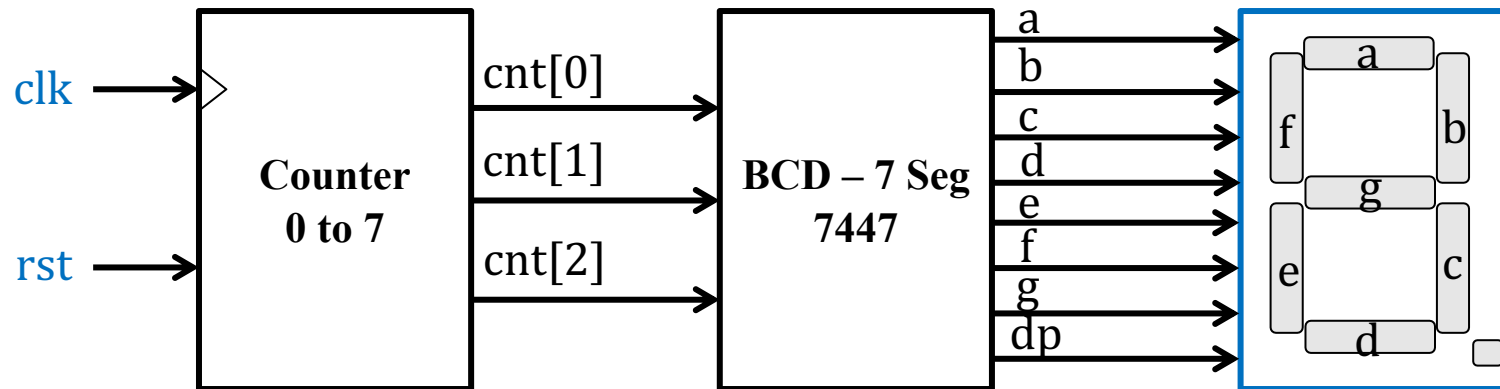

 FPGA周邊

## ❖ sw15 (rst)


- 0：維持在0
- 1：循序顯示0~7

 

展示範例 (需放映投影片)
 
# 循序0~7\_程式說明

- ❖ 以counter為input，七段顯示器上各段LED為output，利用課堂中所學到的 min SOP (sum of product) 來化簡我們的布林函數，以下為範例程式：



cnt[2:0]	a	b	c	d	e	f	g
0(000)	0	0	0	0	0	0	1
1(001)	1	0	0	1	1	1	1
2(010)	0	0	1	0	0	1	0
3(011)	0	0	0	0	1	1	0
4(100)	1	0	0	1	1	0	0
5(101)	0	1	0	0	1	0	0
6(110)	0	1	0	0	0	0	0
7(111)	0	0	0	1	1	0	1

```
/**COUNTER**/  
always@ (posedge clk_2hz or negedge rst) begin  
    if (~rst)  
        cnt <= 3'b0;  
    else  
        cnt <= cnt + 3'b1;  
end
```

```
/**BCD_to_7seg**/  
always@(*) begin  
    seg_data[0] = (cnt[2] & !cnt[1] & !cnt[0]) | (!cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]); //CA  
    seg_data[1] = (cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]) | (cnt[2] & cnt[1] & !cnt[0]); //CB  
    seg_data[2] = !cnt[2] & cnt[1] & !cnt[0]; //CC  
    seg_data[3] = (cnt[2] & !cnt[1] & !cnt[0]) | (!cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]) | (cnt[2] & cnt[1] & cnt[0]); //CD  
    seg_data[4] = (cnt[2] & !cnt[1]) | (!cnt[2] & cnt[0]) | (cnt[2] & cnt[0]); //CE  
    seg_data[5] = (!cnt[2] & cnt[0]) | (!cnt[2] & cnt[1]); //CF  
    seg_data[6] = (!cnt[2] & !cnt[1]) | (cnt[2] & cnt[1] & cnt[0]); //CG  
end
```


➤ 因為實驗目的是顯示0~7，因此3bit剛好可以完全表示我們讓 counter 每一個 clock cycle就加一，以達到循序的效果。

➤ 因為 cnt經過每一個 clock cycle都會加一，也就代表每一個cycle的輸出會不同。使用BCD - 7seg (7447)的真值表並利用 min sop所化簡的布林函數可讓我們在七段顯示器上依序顯示0~7。

- ❖ 同學在寫demo作業時先利用testbench確認自己撰寫的Code功能正確後，再上板子進行驗證
  - 程式模擬 (於命令提示字元輸出，觀察結果是否與目標一致)
  - 周邊整合 (將verilog中的input、output與FPGA上的腳位連接)
  - 上板驗證 (觀察七段顯示器)
 
# 循序顯示0~7\_程式模擬

- ❖ 開啟資料夾 lab5/範例/cnt0\_7 並於路徑處輸入cmd開啟命令提示字元



- ❖ 輸入「iverilog -o test tb\_lab5.v」

➤ 輸入檔案的第一個字母後按「tab」即會出現第一字母相同的檔案

- ❖ 輸入「vvp test」

- ❖ 即可觀察到 output根據cnt的不同在輸出

```
D:\academic\LPAP\lab5\範例\cnt0_7>vvp test
VCD info: dumpfile lab5.fsdb opened for output.
250005 cnt = 1, output = 1111001
500005 cnt = 2, output = 0100100
750005 cnt = 3, output = 0110000
1000005 cnt = 4, output = 0011001
1250005 cnt = 5, output = 0010010
1500005 cnt = 6, output = 0000010
1750005 cnt = 7, output = 1011000
2000005 cnt = 0, output = 1000000
2250005 cnt = 1, output = 1111001
2500005 cnt = 2, output = 0100100
2750005 cnt = 3, output = 0110000
3000005 cnt = 4, output = 0011001
```



# 循序顯示0~7\_周邊整合

## ❖ UCF ( User Constraint File )

- 參考Lab4第七頁，因本次實驗之須用到最右邊的七段顯示器，所以我們只需另AN0為0即可
- 七段顯示器輸出的數字則由BCD-7seg的輸出「seg\_data」來決定
- rst設定在sw15

```
assign {AN7,AN6,AN5,AN4,AN3,AN2,AN1,AN0} = 8'b1111_1110; //turn on the 8th 7seg LED
assign {CG,CF,CE,CD,CC,CB,CA} = seg_data;
```

```
##7 segment display
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CA ]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
set_property -dict { PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CB ]; #IO_25_14 Sch=cb
set_property -dict { PACKAGE_PIN K16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CC ]; #IO_25_15 Sch=cc
set_property -dict { PACKAGE_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CD ]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CE ]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce
set_property -dict { PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CF ]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf
set_property -dict { PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CG ]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN0 ]; #IO_L23P_T3_F0E_B_15 Sch=an[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN1 ]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN2 ]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN3 ]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN4 ]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN5 ]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN6 ]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN7 ]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]
```

LED控制pin腳位

verilog中的output

七段顯示器驅動腳位

verilog中的rst


```
set_property -dict { PACKAGE_PIN V10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]
```

sw15在板上的代碼



- ❖ 前面解說完 Counter和 7447之間的關係之後，接下來我們要介紹 Code Converter 使我們可以延伸應用前面的 design，在七段顯示器上依序顯示生日。


# 課堂練習\_生日碼顯示器

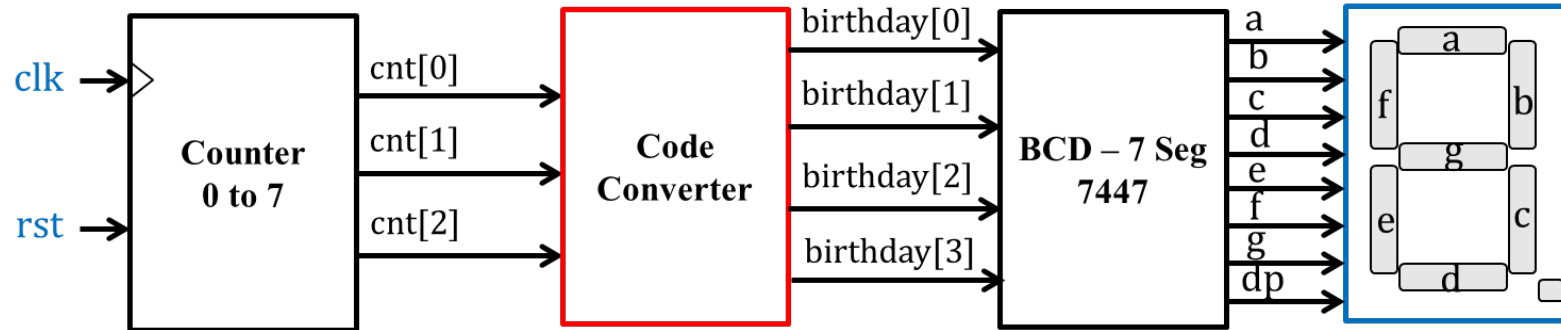

☐ FPGA周邊

## ❖ sw15 (rst)

- 0：維持在1 (生日碼第一個數字)
- 1：循序顯示生日碼

 


展示範例 (需放映投影片)

# Code Converter 實作 (1/2)
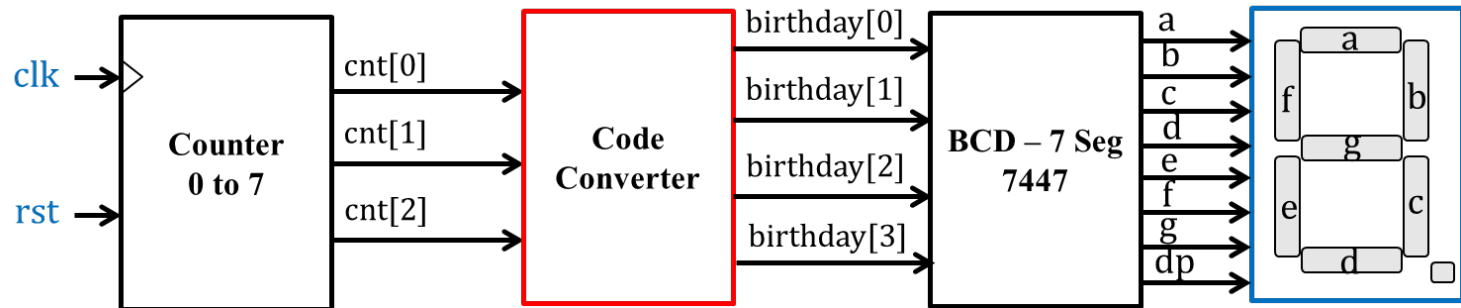
## ❖ min SOP (Sum of Product)

- 生日碼顯示器可以沿用前一個範例的想法，一樣以 cnt 為輸入，只是這次在 Code Converter 的 output 會依序顯示出預先設計的生日，再利用 7447 將生日輸出至七段顯示器



□ FPGA 周邊

```
/**birthday_display**/
always@(*)begin
    birth_num[3] = (!cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]) | (cnt[2] & cnt[1] & cnt[0]);
    birth_num[2] = !cnt[2] & cnt[1];
    birth_num[1] = (!cnt[2] & cnt[1]) | (cnt[2] & !cnt[1] & cnt[0]);
    birth_num[0] = (!cnt[2] & !cnt[1]) | (cnt[2] & cnt[0]) | (cnt[1] & !cnt[0]);
end
```

- Input 為 counter，利用 min sop 所化簡的方程式來輸出預先設計的生日碼

- 跟上一個範例不同，這次需要輸出到 9，所以 input 會用到 4bit

```
/**BCD_to_7SEG**/
always@(*) begin
    seg_data[6] = (!birth_num[3] & !birth_num[2] & !birth_num[1]) | (!birth_num[3] & birth_num[2] & birth_num[1] & birth_num[0]);
    seg_data[5] = (!birth_num[3] & !birth_num[2] & birth_num[0]) | (!birth_num[3] & !birth_num[2] & birth_num[1]);
    seg_data[4] = (!birth_num[3] & birth_num[2] & !birth_num[1]) | (!birth_num[2] & !birth_num[1] & birth_num[0]) | (!birth_num[3] & birth_num[2] & birth_num[0]) | (!birth_num[3] & birth_num[1] & birth_num[0]);
    seg_data[3] = (!birth_num[3] & birth_num[2] & !birth_num[1] & !birth_num[0]) | (!birth_num[3] & !birth_num[2] & !birth_num[1] & birth_num[0]) | (!birth_num[3] & birth_num[2] & birth_num[1] & birth_num[0]);
    seg_data[2] = (!birth_num[3] & !birth_num[2] & birth_num[1] & !birth_num[0]);
    seg_data[1] = (!birth_num[3] & birth_num[2] & !birth_num[1] & birth_num[0]) | (!birth_num[3] & birth_num[2] & birth_num[1] & !birth_num[0]);
    seg_data[0] = (!birth_num[3] & birth_num[2] & !birth_num[1] & !birth_num[0]) | (!birth_num[3] & !birth_num[2] & !birth_num[1] & birth_num[0]);
end
```

# Code Converter 實作 (2/2)

## ❖ High-level Verilog description

- 每次都要找 min SOP 其實很費力，在 verilog 語法中有一個方法為「case」，可以使 input 快速轉換成我們需要的輸出，這邊就以生日碼顯示器作為範例。

## ❖ Code Converter

根據括弧中的 input 會有相對應的 output，  
括弧中可為定值或變數，也可放運算子

```
case(cnt)
  3'b000:
    seg_number = 4'd1;
  3'b001:
    seg_number = 4'd9;
  3'b010:
    seg_number = 4'd7;
  3'b011:
    seg_number = 4'd6;
  3'b100:
    seg_number = 4'd0;
  3'b101:
    seg_number = 4'd3;
  3'b110:
    seg_number = 4'd1;
  3'b111:
    seg_number = 4'd9;
endcase
```

## ❖ BCD to 7seg (7447)

```
always@(*) begin
  case(seg_number)
    4'd0: seg_data = 7'b100_0000;
    4'd1: seg_data = 7'b111_1001;
    4'd2: seg_data = 7'b010_0100;
    4'd3: seg_data = 7'b011_0000;
    4'd4: seg_data = 7'b001_1001;
    4'd5: seg_data = 7'b001_0010;
    4'd6: seg_data = 7'b000_0010;
    4'd7: seg_data = 7'b101_1000;
    4'd8: seg_data = 7'b000_0000;
    4'd9: seg_data = 7'b001_0000;
    default: seg_number = seg_number;
  endcase
end
```

# 生日碼顯示器\_周邊整合

- ❖ 因生日碼顯示器的input、output皆與循序顯示0~7的範例相同，故UFC皆與p. 8相同，在此不再贅述

```
assign {AN7,AN6,AN5,AN4,AN3,AN2,AN1,AN0} = 8'b1111_1110; //turn on the 8th 7seg LED
assign {CG,CF,CE,CD,CC,CB,CA} = seg_data;
```

```
##7 segment display
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CA ]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
set_property -dict { PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CB ]; #IO_25_14 Sch=cb
set_property -dict { PACKAGE_PIN K16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CC ]; #IO_25_15 Sch=cc
set_property -dict { PACKAGE_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CD ]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CE ]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce
set_property -dict { PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CF ]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf
set_property -dict { PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports CG ]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN0 ]; #IO_L23P_T3_F0E_B_15 Sch=an[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN1 ]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN2 ]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN3 ]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN4 ]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN5 ]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN6 ]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports AN7 ]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]
```

LED控制pin腳位

verilog中的output

七段顯示器驅動腳位

verilog中的rst

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN V10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]
```

sw15在板上的代碼



# 驗收內容&配分

❖ 利用 testbench 於命令提示字元中顯示生日 (20%)


```
D:\academic\LPAP\DD_lab5\cnt0_7>vvp test
VCD info: dumpfile Lab5.fsd opened for output.
250005 birth = 9
500005 birth = 7
750005 birth = 6
1000005 birth = 0
1250005 birth = 3
1500005 birth = 1
1750005 birth = 9
2000005 birth = 1
2250005 birth = 9
2500005 birth = 7
2750005 birth = 6
3000005 birth = 0
3250005 birth = 3
3500005 birth = 1
3750005 birth = 9
4000005 birth = 1
4250005 birth = 9
4500005 birth = 7
4750005 birth = 6
5000005 birth = 0
```

❖ 將循序輸出 0~7 與生日碼顯示器結合

➤ 以 sw14 為開關，為 0 時最右邊的七段顯示器會依序顯示 0~7，為 1 時則會依序顯示出自己的生日 (60%)

★ Demo 時需準備可證明自己生日之證件！

 ★ 當日 demo 請攜帶 usb，儲存你在 vivado 生成的 .bit 檔，現場直接燒錄即可，請不要在現場 generate bitstream



❖ 於回饋單上描述比較兩種方法在開發版上合成的差異 (20%)

---

## 附錄



- ❖ 卡諾圖是一種以圖形化的方式來進行布林代數化簡的表示圖。
- ❖ 由於卡諾圖本身亦記錄布林函數的數值，因此我們也可以視其為一種特別版本的真值表

## ❖ 範例

a/b	b	b'
a	1	1
a'	1	0

紅色圈選處所代表的函數為  $a$   
(因為  $b$  的數值不會影響結果)

綠色圈選處所代表的函數為  $b$   
(因為  $a$  的數值不會影響結果)

故化簡後布林函數為  $F = a + b$

# Code Converter

## ❖ Code Converter Table Example

count[2:0]	birthday[3:0]
0(000)	1
1(001)	9
2(010)	7
3(011)	6
4(100)	0
5(101)	3
6(110)	1
7(111)	9

Birthday [3:0]	a	b	c	d	e	f	g
0 (0000)	0	0	0	0	0	0	1
1 (0001)	1	0	0	1	1	1	1
2 (0010)	0	0	1	0	0	1	0
3 (0011)	0	0	0	0	1	1	0
4 (0100)	1	0	0	1	1	0	0
5 (0101)	0	1	0	0	1	0	0
6 (0110)	0	1	0	0	0	0	0
7 (0111)	0	0	0	1	1	0	1
8 (1000)	0	0	0	0	0	0	0
9 (1001)	0	0	0	0	1	0	0

