

# Signed / Unsigned MPY

---

## DD Lab8

助教:徐瑋程、林冠翰、胡祐嘉、劉宸彥



Department of Electrical Engineering and SoC Research Center National Chung Cheng University

# Outline

---

- 課程目的
- Unsigned MPY 架構
- Signed MPY 原理與架構
- Lab作業
- 課程評分

# 課程目的


---

經過了先前的實驗課，我們已經了解如何透過多個全加器設計RCA及CLA架構，而在數位系統導論課程中也學習了無號乘法器與有號乘法的原理，我們將會帶大家複習上述內容，並讓大家學習：


- 透過全加器與半加器設計無號乘法器（Array Multiplier）
- 透過Separate sign handling、Sign extension、Baugh-Wooley algorithm與Booth recoding設計有號數乘法器
 
# Array Multiplier

- Array Multiplier 是一個計算方式與直式乘法相似的硬體架構，這邊以4-bit MPY作為範例，總共需要16個and，4個HA，8個FA來實現。
- 先將被乘數與各個乘數的bit相乘得到該部分的乘積，再透過加法器將前文得出的部分乘積與carry bit加總得到乘法結果。



■ 直式乘法示意圖

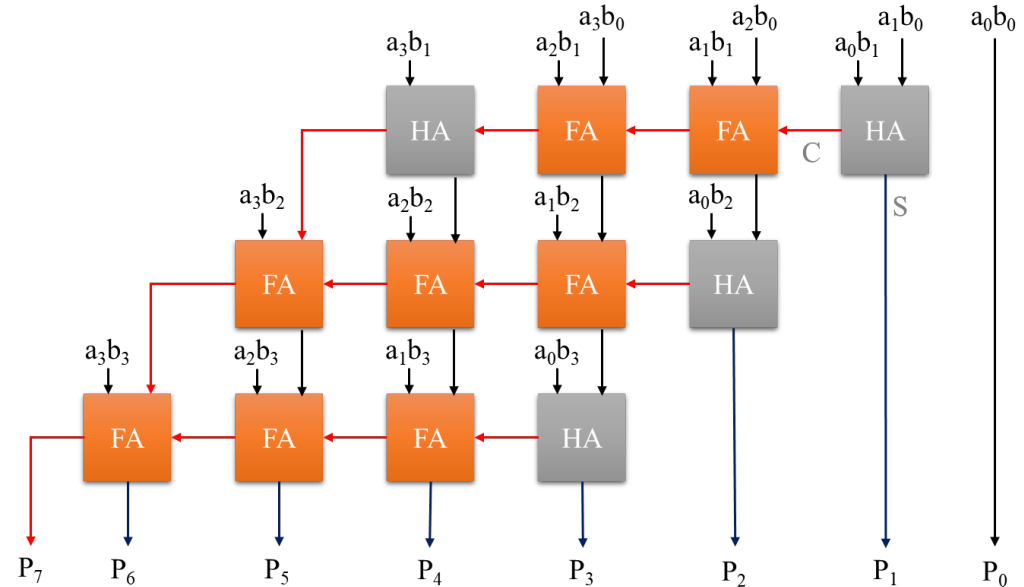

■ Array Multiplier架構圖

# Separate Sign Handling

---

- 可以透過判斷兩個input是否為負數，若為負數則對其做二補數轉換

- Ex:  $\text{if } (a[3] == 1) \text{ Multiplier} = \sim a + 1$

- 若兩個input其中一個為負數，則乘積為負，需要將運算結果做二補數轉換，我們透過對兩個input的sign bit做 XOR 來判斷最後運算結果的正負

- Ex:  $\text{sign} = a[3] \wedge b[3]$   
 $\text{if } (\text{sign} == 1) \text{ product} = \sim \text{product} + 1$

# Sign Extension

- 在4-bit Array multiplier進行有號數乘法會發現答案不對，因為有號數中的MSB (最高位元) 代表著正負號，若其為負 (MSB = 1)，則代表中間計算結果也會是負值，在後續進行加法時若直接相加則會將值的bit數擴展進而影響到答案正確性
- 可透過將乘到MSB的值進行Sign Extension至8bit使值在運算過程表示正確，使得後續加法的結果即為正確的乘積

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} & -a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ x) & -b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \end{array} \\
 \hline
 -a_3b_0 & a_3b_0 & a_3b_0 & a_3b_0 & a_3b_0 & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\
 -a_3b_1 & a_3b_1 & a_3b_1 & a_3b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 & a_0b_1 & \\
 -a_3b_2 & a_3b_2 & a_3b_2 & a_2b_2 & a_1b_2 & a_0b_2 & & \\
 & a_3b_3 & a_2b_3 & a_1b_3 & a_0b_3 & & & \\
 -a_2b_3 & a_2b_3 & & & & & & \\
 -a_1b_3 & a_1b_3 & & & & & & \\
 -a_0b_3 & a_0b_3 & & & & & & \\
 \hline
 -P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} & 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \text{ (multiplicand)} \\ x) & 1 & 0 & 0 & 1 & -7 \text{ (multiplier)} \end{array} \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & & \\
 1 & 0 & 0 & 0 & & \\
 \hline
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 72 \text{ (product)}
 \end{array}$$

算錯

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} & 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \text{ (multiplicand)} \\ x) & 1 & 0 & 0 & 1 & -7 \text{ (multiplier)} \end{array} \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\
 0 & 0 & & & & & & & \\
 0 & 0 & & & & & & & \\
 0 & 0 & & & & & & & \\
 +) & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 56 \text{ (product)}
 \end{array}$$

# Baugh-Wooley Algorithm

$P = A \times B$  , A與B皆為n bit 有號數

$$A = -a_{n-1} \ a_{n-2} \ \dots \ a_1 \ a_0$$

$$B = -b_{n-1} \ b_{n-2} \ \dots \ b_1 \ b_0$$

$$P = \left( -a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i \cdot 2^i \right) \times \left( -b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{j=0}^{n-2} b_j \cdot 2^j \right)$$


$$= a_{n-1} \cdot b_{n-1} \cdot 2^{2n-2} + \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=0}^{n-2} a_i \cdot b_j \cdot 2^{i+j}$$

$$-2^{n-1} \cdot \sum_{i=0}^{n-2} a_i \cdot b_{n-1} \cdot 2^i - 2^{n-1} \cdot \sum_{j=0}^{n-2} a_{n-1} \cdot b_j \cdot 2^j$$

$$= a_{n-1} \cdot b_{n-1} \cdot 2^{2n-2} + \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=0}^{n-2} a_i \cdot b_j \cdot 2^{i+j}$$

$$+ 2^{n-1} \cdot \sum_{i=0}^{n-2} \overline{a_i \cdot b_{n-1}} \cdot 2^i + 2^{n-1} \cdot \sum_{j=0}^{n-2} \overline{a_{n-1} \cdot b_j} \cdot 2^j - 2^{2n-1} + 2^n$$

# Baugh-Wooley Algorithm

 



# Baugh-Wooley Algorithm

經過推導可以得知，要將無號數乘法改為有號數乘法只要將所有與sign bit做and的乘積反相以及在 $p$ 的 $(2n-1)$ 列與 $p$ 的 $(n+1)$ 列就可以得到正確的有號數乘法結果，如下圖

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & -a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 \times & -b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \hline
 & \overline{a_3 b_0} & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 \\
 & \overline{a_3 b_1} & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 \\
 & \overline{a_3 b_2} & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 \\
 & a_3 b_3 & \overline{a_2 b_3} & \overline{a_1 b_3} & \overline{a_0 b_3} \\
 + & 1 & & 1 & & & & & \\
 \hline
 -p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
 \end{array}
 \end{array}$$

e.g.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \text{ (multiplicand)} \\
 \times & 1 & 0 & 0 & 1 & -7 \text{ (multiplier)} \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 + & 1 & & 1 & & \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 56 \text{ (product)}
 \end{array}
 \end{array}$$

# Booth Recoding

現有一乘數B與被乘數A，在乘數右方加一bit 0 後判斷 $b_0b_{0-1}$ ，依照其結果做三種運算，後判斷 $b_1b_0$ ，以此類推，直到 $b_i$ 為MSB為止，三種運算分別為 $+A$ 、 $-A$ 、 $+0$

$b_i$	$b_{i-1}$	operation
0	0	0
0	1	$+A$
1	0	$-A$
1	1	0

e.g.

	1 0 0 0	-8 (multiplicand)
x	1 0 0 1 0	-7 (multiplier)
	0 0 0 0 1 0 0 0	+8 (-A)
	1 1 1 1 0 0 0	-8 (+A)
	0 0 0 0 0 0	0 (0)
+	0 1 0 0 0	+8 (-A)
	0 0 1 1 1 0 0 0	56 (product)

# Radix-4 Booth Recoding

現有一乘數B與被乘數A，在乘數右方加一bit 0 後判斷 $b_1b_0b_{0-1}$ ，依照其結果做五種運算，後判斷 $b_3b_2b_1$ ，以此類推，直到 $b_{i+1}$ 為MSB為止，五種運算分別為 $+A$ 、 $+2A$ 、 $-A$ 、 $-2A$ 、 $+0$

$b_{i+1}$	$b_i$	$b_{i-1}$	operation
0	0	0	0
0	0	1	+A
0	1	0	+A
0	1	1	+2A
1	0	0	-2A
1	0	1	-A
1	1	0	-A
1	1	1	0

e.g.

	1 0 0 0	-8 (multiplicand)
x	1 0 0 1 0	-7 (multiplier)
<hr/>		
1 1	1 1 1 0 0 0	-8 (010: A)
+	0 1 0 0 0 0	+16 (100: -2A)
<hr/>		
	0 0 1 1 1 0 0 0	56 (product)

# 教材說明

---

## 教材內容

- 4bit Array Multiplier與以及對應的testbench
- 4bit Sign Extension Multiplier及對應的testbench
- 4bit booth Multiplier及對應的testbench


# 教材說明 - 4bit Array Multiplier

```
module MPY(clk, a, b, p);
    input clk;
    input [3:0] a, b;
    output [7:0] p;
    wire [3:0] ab0, ab1, ab2, ab3;
    wire [2:0] carry;
    wire [3:0] s0, s1, s2;

    arrand and0(a, b[0], ab0);
    arrand and1(a, b[1], ab1);
    arrand and2(a, b[2], ab2);
    arrand and3(a, b[3], ab3);

    HA2FA2 HA2FA2_u1(clk, ab1, ab0[3:1], carry[0], s0);
    HA1FA3 HA1FA3_u1(clk, ab2, {carry[0], s0[3:1]}, carry[1], s1);
    HA1FA3 HA1FA3_u2(clk, ab3, {carry[1], s1[3:1]}, carry[2], s2);

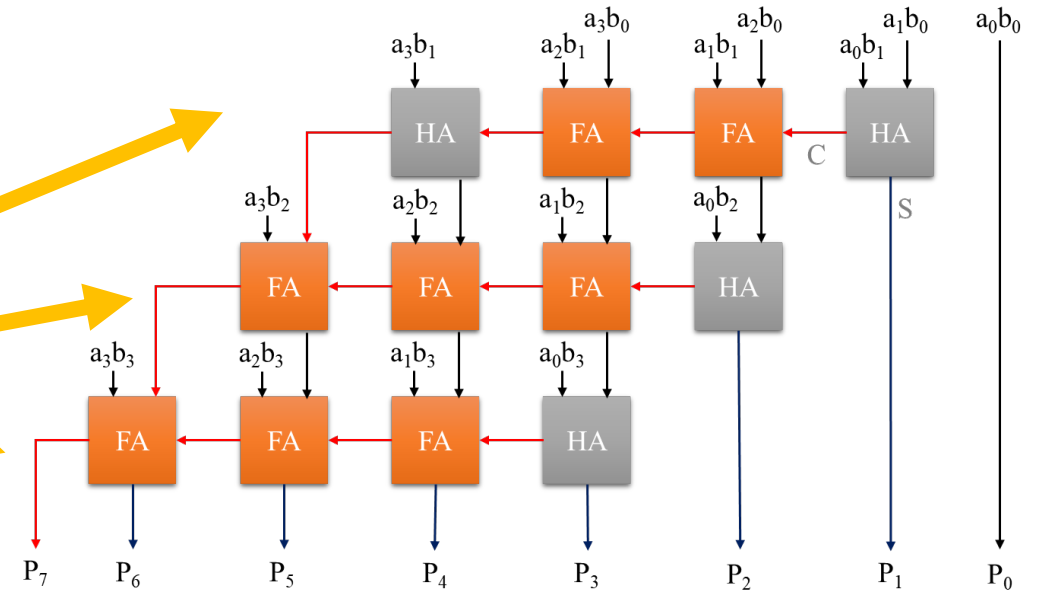    assign p[0] = ab0[0];
    assign p[1] = s0[0];
    assign p[2] = s1[0];
    assign p[6:3] = s2;
    assign p[7] = carry[2];
endmodule
```



依照架構接線

# 教材說明 - Sign Extension


```
module MPY(clk, a, b, product);
    input clk;
    input [3:0] a, b;
    wire [3:0] ab0, ab1, ab2, ab3;
    wire [7:0] add0, add1, add2, add3;
    wire [7:0] ext0, ext1, ext2, ext3;
    wire [7:0] sum0, sum1, sum2, sum3, sum4;
    output [7:0] product;

    arrand and0(a, b[0], ab0);
    arrand and1(a, b[1], ab1);
    arrand and2(a, b[2], ab2);
    arrand and3(a, b[3], ab3);

    assign add0 = {{4{ab0[3]}}, ab0};
    assign add1 = {{3{ab1[3]}}, ab1, 1'b0};
    assign add2 = {{2{ab2[3]}}, ab2, 2'b0};
    assign add3 = {1'b0, ab3, 3'b0};
    assign ext0 = {{4{ab3[0]}}, 4'b0};
    assign ext1 = {{3{ab3[1]}}, 5'b0};
    assign ext2 = {{2{ab3[2]}}, 6'b0};

    adder adder1(clk, add0, add1, sum0);
    adder adder2(clk, sum0, add2, sum1);
    adder adder3(clk, sum1, add3, sum2);
    adder adder4(clk, sum2, ext0, sum3);
    adder adder5(clk, sum3, ext1, sum4);
    adder adder6(clk, sum4, ext2, product);

endmodule
```

 

將乘到MSB的值進行Sign Extension使值在運算過程正確

# 教材說明 - Booth Recoding (1 / 2)

```
module booth_add(a, b, ab);  
  input [3:0] a;  
  input [1:0] b;  
  wire signed [4:0] a_ext;  
  output [4:0] ab;  
  
  assign a_ext = {a[3],a};  
  assign ab = (b==2'b01) ? a_ext:  
              (b==2'b10) ? -a_ext:  
              5'b0;  
endmodule
```



$b_i$	$b_{i-1}$	operation
0	0	0
0	1	+A
1	0	-A
1	1	0

判斷 $b_i b_{i-1}$ 決定運算



# 教材說明 - Booth Recoding (2 / 2)

```
booth_add booth1(a, {b[0],1'b0}, add0);  
booth_add booth2(a, b[1:0], add1);  
booth_add booth3(a, b[2:1], add2);  
booth_add booth4(a, b[3:2], add3);  
  
assign add0_ext = {{3{add0[4]}},add0};  
assign add1_ext = {{2{add1[4]}},add1};  
assign add2_ext = {add2[4],add2};  
  
HA1FA6 HA1FA6_u1(clk, add0_ext[7:1], add1_ext, s0);  
HA1FA5 HA1FA5_u1(clk, s0[6:1], add2_ext, s1);  
HA1FA4 HA1FA4_u1(clk, s1[5:1], add3, s2);  
  
assign p[0] = add0_ext[0];  
assign p[1] = s0[0];  
assign p[2] = s1[0];  
assign p[7:3] = s2;  
endmodule
```

判斷

位移

Array MPY

算出結果

判斷 $b_i b_{i-1}$ 直到 $b_i$ 為MSB

e.g.


	1	0	0	0					-8 (multiplicand)
x	1	0	0	1	0				-7 (multiplier)
	0	0	0	0	1	0	0	0	+8 (-A)
	1	1	1	1	0	0	0		-8 (+A)
	0	0	0	0	0	0			0 (0)
+	0	1	0	0	0				+8 (-A)
	0	0	1	1	1	0	0	0	56 (product)



# LAB作業

---

- 透過上述方法之一，實作一32bit有號數乘法器。

 

設計的乘法器皆有2個input及1個output，請同學自行設計testbench驗證結果是否正確。

# 課程評分

---

透過上述方法之一，實作一32bit有號數乘法器。

Demo時將使用助教提供的Testbench進行運算，共10筆測資，每筆10%。  
並會於Demo時詢問選用架構及原因，嚴禁抄襲。

**使用Verilog 語法直接進行相乘視同作弊，此次LAB成績以0分計算。**

**記得填寫意見回饋表，否則不予以計分**