

數位系統導論實驗 LAB07

Carry Lookahead Adder w/ Structural Modeling

助教：徐孟澤, 簡睿宇

Outline


- 實驗目的
- Review : RCA
- Introduction of CLA
- Structure of CLA
 - Basic : 4-bit CLA
 - Hierarchical 16-bit CLA
- Propagation delay of CLA
- 實驗範例
- 實驗練習
- 實驗作業
- 評分方式

實驗目的

- 在 LAB6 的實驗中, 同學們已練習過利用 Verilog structural modeling 來描述硬體設計, 並使用 gtkwave 以邏輯閘層次觀察波形; 而在本次的實驗中, 同學們將在 Verilog 上熟悉 carry lookahead adder (CLA) 的架構, 以 4bit CLA 作為範例, 練習設計 16bit CLA, 最後能夠自行實作出 64-bit CLA

Review : RCA

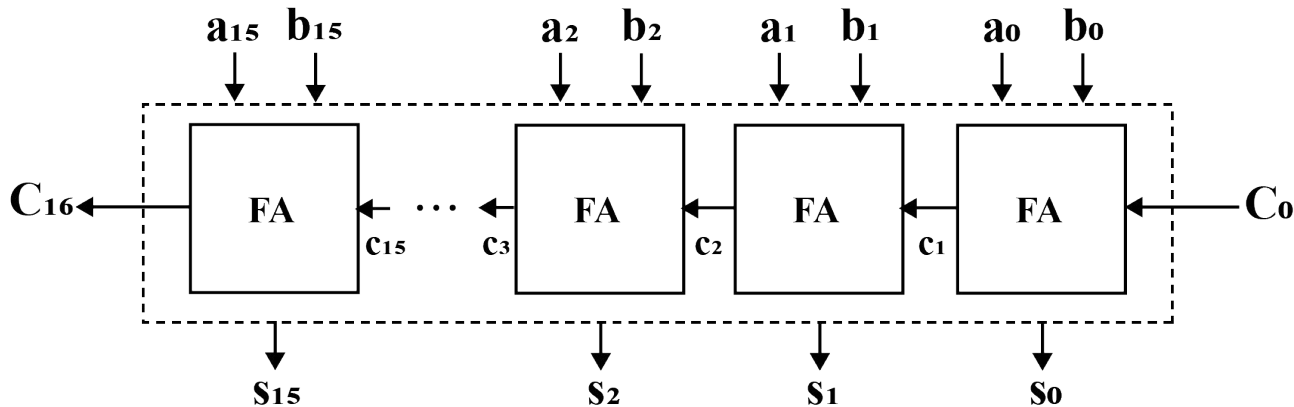
- 在課堂中以及 LAB6 中提過的 ripple carry adder (RCA) 是以多個 full adder (FA) 連接的方式組成, 其中每個 FA 都必須等待前一個加法的進位(carry) 傳入後才能開始運算, 如水波 (Ripple) 般依序傳遞 carry, 依下圖所示



16bit RCA

Introduction of CLA (1/2)

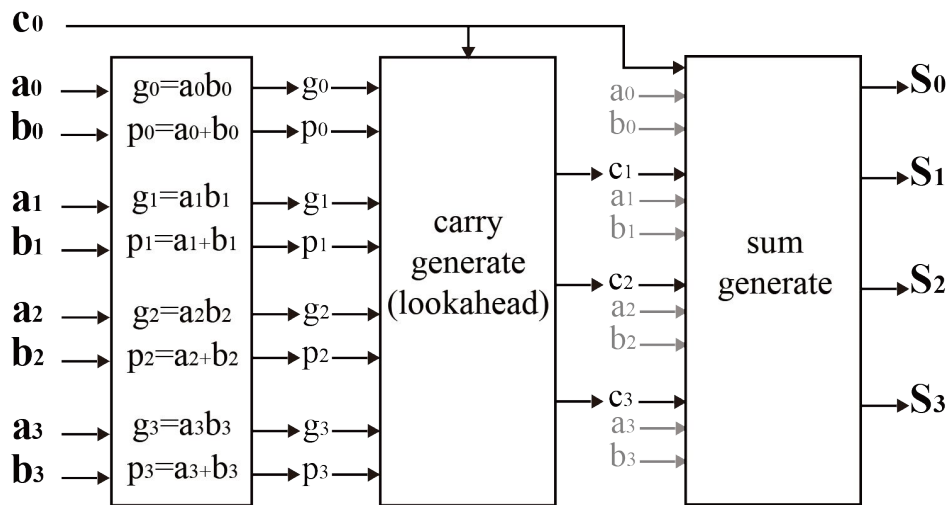- RCA 是一種常見的加法器，但因為每個FA 都要等待前一個 carry 傳入，進而影響了它的速度，因此有了 CLA 的概念，雖然增加了電路複雜度，但能夠同時產生所有 carry 以減少電路的延遲，因此相較於 RCA 而言是一種高效率的加法器



4bit CLA 示意圖

Introduction of CLA (2/2)

- CLA 只需要 input value 和 carry 就可以產生其他 carry, 如下列算式; 但當 CLA 的邏輯閘輸入 (fan-in) 超過 4 個以上時, 就會造成大量的電路延遲, 因此 fan-in 會盡量小於等於 4

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= a_i b_i + b_i c_i + a_i c_i \\&= a_i b_i + (a_i + b_i) \cdot c_i \\&= g_i + p_i \cdot c_i \\&= g_i + p_i \cdot (g_{i-1} + p_{i-1} \cdot c_{i-1}) \\&= g_i + p_i \cdot g_{i-1} + p_i \cdot p_{i-1} \cdot c_{i-1} \\&\dots\end{aligned}$$


$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$


Basic : 4bit CLA (1/5)

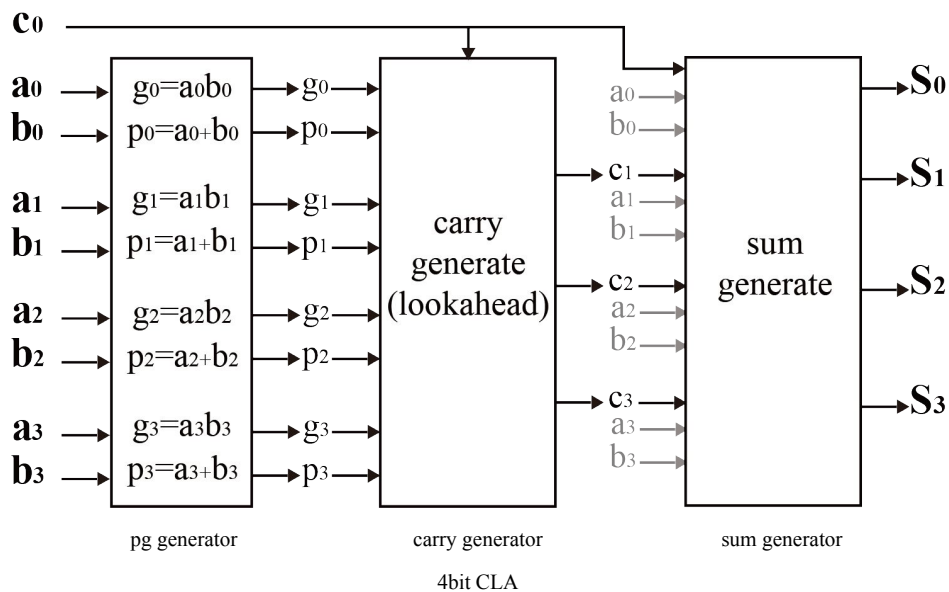- 4bit CLA 分別以以下三種 module 組合, 透過 structural modeling , 可將複數 4bit CLA module 層層組合出如樹狀般的高位元CLA , 以下將依序以 Verilog 介紹 4bit CLA 的各個 module



Basic : 4bit CLA (2/5)

 - 首先 input value 輸入至 gp generator, 在此 module 以 and 和 or 邏輯閘產生 Generate (g[i]) 和 Propagate (p[i])




- Generate carry : $g[i] = a[i] * b[i]$
- Propagate carry : $p[i] = a[i] + b[i]$

```
module gp_generator (a,b,g,p);  
  
    input [3:0] a,b;  
    output [3:0] g,p;  
  
    assign g = a & b; // g = a x b  
    assign p = a | b; // p = a + b  
  
endmodule
```

4bit gp generator

Basic : 4bit CLA (3/5)

 - gp generator 產生的 $g[i]$ 和 $p[i]$ 以及 carry-in 輸入至 carry generator , 並在此 module 合成其他的 carry




```
module carry_generator(g,p,cin,c,cout);  
  
    input [3:0] g,p;  
    input cin;  
    output [3:0] c;  
    output cout;  
  
    assign c[0] = cin;  
    assign c[1] = g[0] | (p[0] & cin);  
    assign c[2] = g[1] | (p[1] & g[0]) | (p[1] & p[0] & cin);  
    assign c[3] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & g[0]) | (p[2] & p[1] & p[0] & cin);  
  
    //cout  
    assign cout = g[3] | (p[3] & g[2]) | (p[3] & p[2] & g[1]) | (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]) |  
        (p[3] & p[2] & p[1] & p[0] & cin);  
  
endmodule
```

4bit carry generator

Basic : 4bit CLA (4/5)

 - 合成所有的 carry 後, input value 和 carry 便可以 xor 邏輯閘合成最後的加法結果



```
module sum_generator (a,b,c,sum);  
  
    input [3:0] a,b,c;  
    output [3:0] sum;  
  
    assign sum = a ^ b ^ c;  
  
endmodule
```

4bit sum generator

Basic : 4bit CLA (5/5)

- 下圖是以 structural modeling 完成的 4bit CLA 行為區塊

```
module CLA_4bit(a,b,cin,sum,cout);
```

```
    input [3:0] a,b;  
    input cin;  
    output [3:0] sum;  
    output cout;
```

I/O definition

```
    wire [3:0] g,p,c;
```


Variable definition

```
    //generate g & p  
    gp_generator gp_generator1(a[3:0],b[3:0],g[3:0],p[3:0]);  
  
    //generate all carrys  
    carry_generator carry_generator_c0(g[3:0],p[3:0],cin,c[3:0],cout);  
  
    //generate sum  
    sum_generator generate_sum(a[3:0],b[3:0],c[3:0],sum[3:0]);  
  
endmodule
```

Structural modeling

Hierarchical 16bit CLA (1/6)

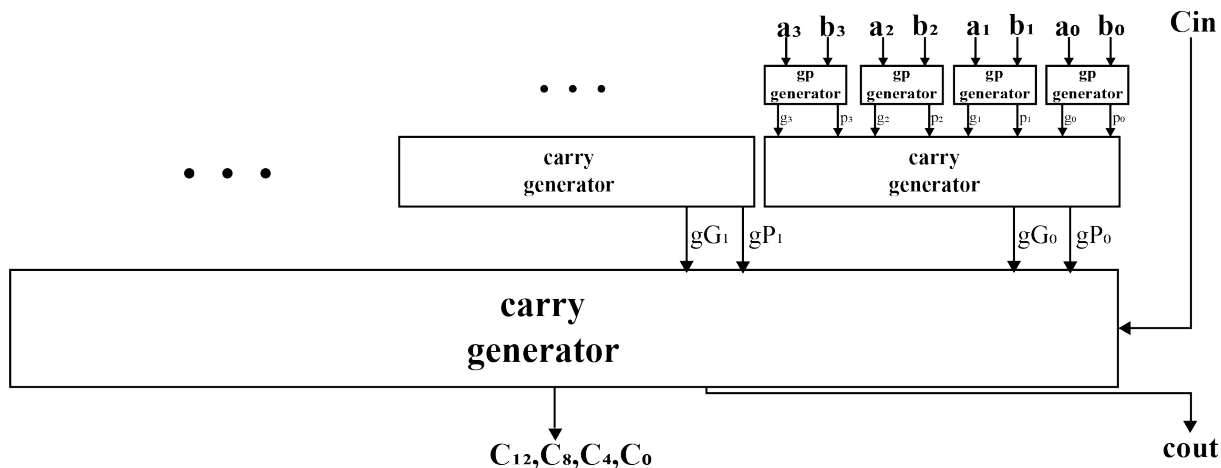
- 如前頁投影片提及, 低位元的CLA 可以使用重複堆疊的方式組合出高位元CLA, 而組合出的架構如樹狀一般, 為CLA 架構的特性
- 在 Verilog 中可使用 structural modeling 將 4bit CLA 的 module 重複使用來組合成16bit CLA, 以下將以 Verilog 介紹 16bit CLA 的各 module



Hierarchical 16bit CLA

Hierarchical 16bit CLA (2/6)

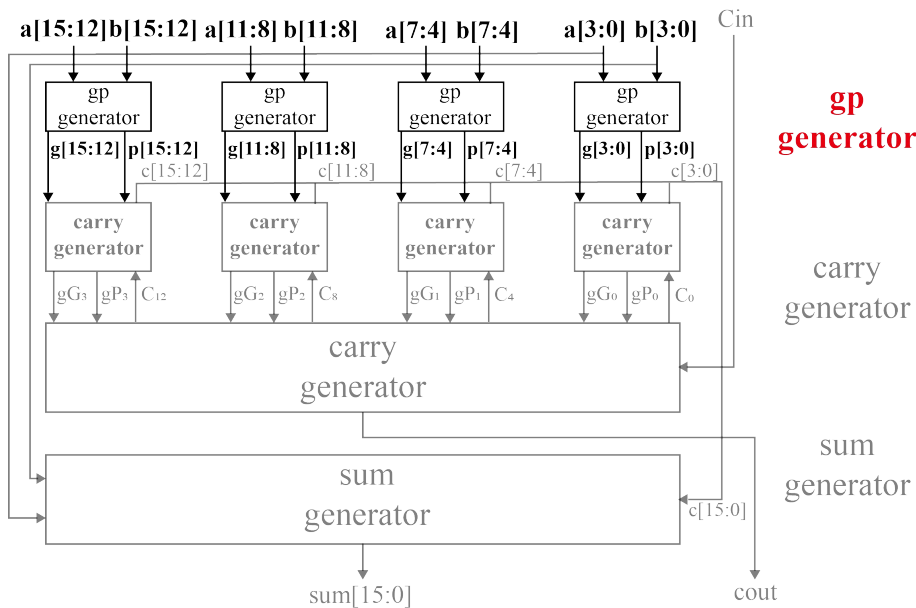- 在 16bit CLA 中, input value 可被拆為 4 個 4bit input value, 這些被拆解的 input value 各自以 gp generator 合成 4 個 4bit $g[i]$ 和 $p[i]$




```
//generate g & p
gp generator gp generator1a[3:0],b[3:0],g[3:0],p[3:0];
gp generator gp generator2a[7:4],b[7:4],g[7:4],p[7:4];
gp generator gp generator3a[11:8],b[11:8],g[11:8],p[11:8];
gp_generator gp_generator4a[15:12],b[15:12],g[15:12],p[15:12];
```

4x 4bit gp generator w/ structural modeling

Hierarchical 16bit CLA (3/6)

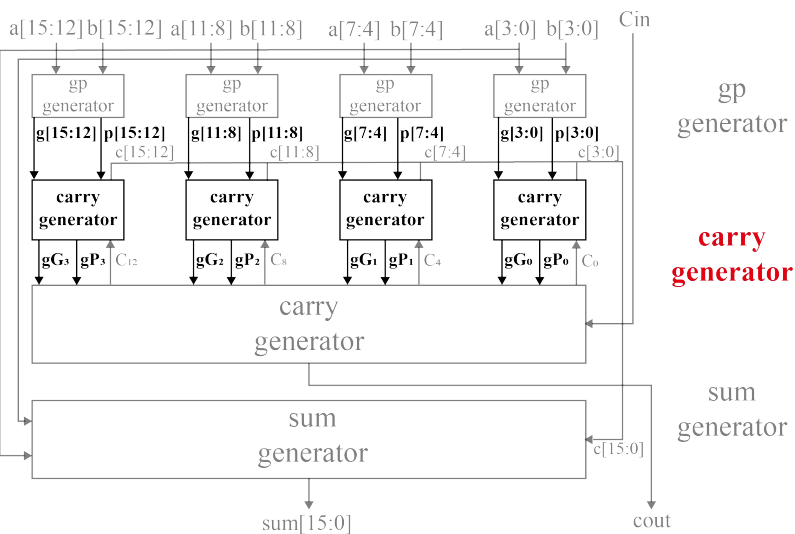- 合成 4 個 4bit $g[i]$ 和 $p[i]$ 後，並非直接產生剩下的 carry，而是以 and 和 or 邏輯閘合成共 4bit 的 group of g (gG) 和 group of p (gP)，見下圖算式



$$\begin{aligned}
 P_0 &= p_0 p_1 p_2 p_3 \\
 G_0 &= g_0 p_1 p_2 p_3 + g_1 p_2 p_3 + g_2 p_3 + g_3 \\
 P_1 &= p_4 p_5 p_6 p_7 \\
 G_1 &= g_4 p_5 p_6 p_7 + g_5 p_6 p_7 + g_6 p_7 + g_7 \\
 P_2 &= p_8 p_9 p_{10} p_{11} \\
 G_2 &= g_8 p_9 p_{10} p_{11} + g_9 p_{10} p_{11} + g_{10} p_{11} + g_{11} \\
 P_3 &= p_{12} p_{13} p_{14} p_{15} \\
 G_3 &= g_{12} p_{13} p_{14} p_{15} + g_{13} p_{14} p_{15} + g_{14} p_{15} + g_{15}
 \end{aligned}$$


```

//generate carries
carry generator carry generator c0g[3:0], p[3:0], c4 c8 c12[0], c[3:0], gG[0], gP[0],
carry generator carry generator c4g[7:4], p[7:4], c4 c8 c12[1], c[7:4], gG[1], gP[1],
carry generator carry generator c8g[11:8], p[11:8], c4 c8 c12[2], c[11:8], gG[2], gP[2],
carry_generator carry_generator_c12g[15:12], p[15:12], c4 c8 c12[3], c[15:12], gG[3], gP[3],
    
```

4x 4bit carry generator w/ structural modeling

Hierarchical 16bit CLA (4/6)

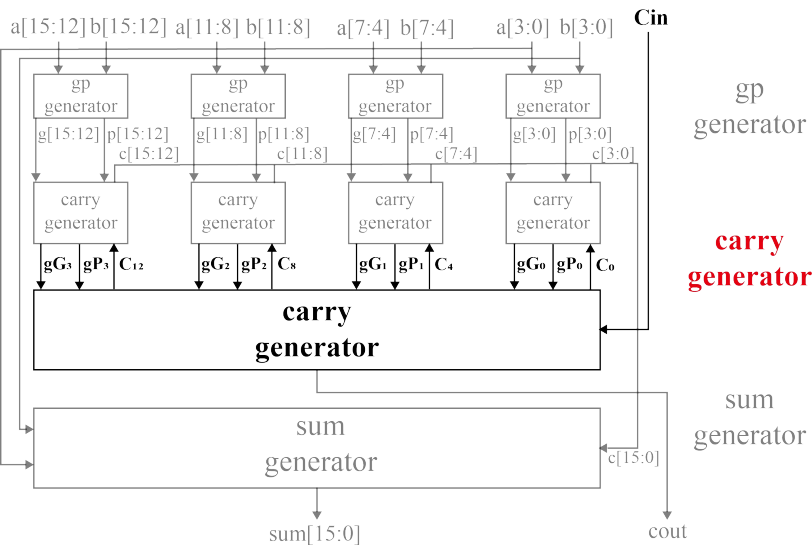- 合成 4bit gG 和 gP 後，它會再次輸入 carry generator，以下列算式合成 C0、C4、C8、C12，這 4 個 carry 可用來合成剩下的所有 carry



$$c_4 = G_{3:0} + P_{3:0} \cdot c_0$$

$$c_8 = G_{7:4} + P_{7:4} \cdot G_{3:0} + P_{7:4} \cdot P_{3:0} \cdot c_0$$


$$c_{12} = G_{11:8} + P_{11:8} \cdot G_{7:4} + P_{11:8} \cdot P_{7:4} \cdot G_{3:0} + P_{11:8} \cdot P_{7:4} \cdot P_{3:0} \cdot c_0$$

```
//generate all carrys
carry_generator carry_generator_cg4(cg4[3:0],gP[3:0],cin,c4_c8_c12[3:0],cout);
```

carry generator generate c4,c8,c12

Hierarchical 16bit CLA (5/6)

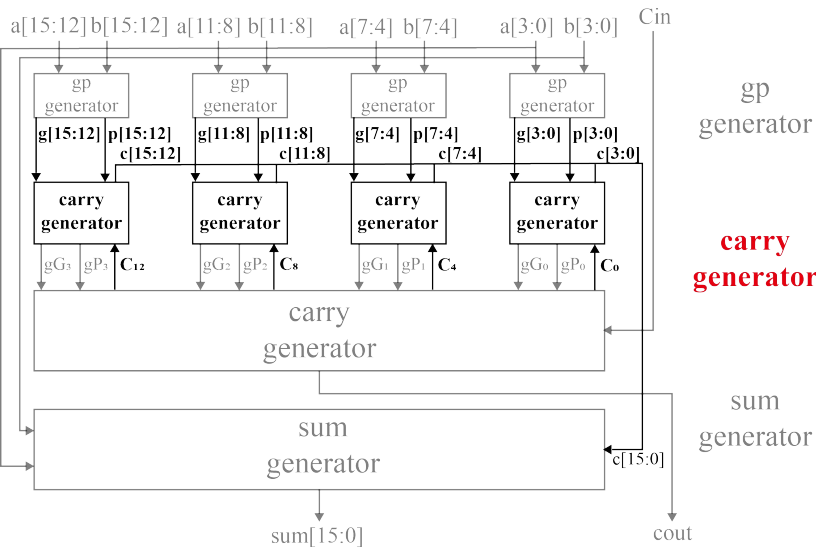- 最後 C0、C4、C8、C12 可用來合成剩下所有的carry, 並以 sum generator 合成結果



```
//generate carries
carry generator carry generator c0g[3:0] ,p[3:0] ,c4_c8_c12[0],c[3:0] ,gG[0],gP[0],);
carry generator carry generator c4g[7:4] ,p[7:4] ,c4_c8_c12[1],c[7:4] ,gG[1],gP[1],);
carry generator carry generator c8g[11:8] ,p[11:8] ,c4_c8_c12[2],c[11:8] ,gG[2],gP[2],);
carry_generator carry_generator_c12g[15:12],p[15:12],c4_c8_c12[3],c[15:12],gG[3],gP[3],);
```

carry generator generate all carries

Hierarchical 16bit CLA (6/6)

- 下圖是以 structural modeling 完成的 16bit CLA 行為區塊

```
module CLA_16bit(a,b,cin,sum,cout);
```

```
    input [15:0] a,b;  
    input cin;  
    output [15:0] sum;  
    output cout;
```

I/O definition

```
    wire [15:0] g,p;  
    wire [15:0] c;  
    wire [3:0] gG,gP;  
    wire [3:0] c4_c8_c12;
```

Variable definition

```
    //generate g & p  
    gp_generator gp_generator1a[3:0] ,b[3:0] ,g[3:0] ,p[3:0]);  
    gp_generator gp_generator2a[7:4] ,b[7:4] ,g[7:4] ,p[7:4]);  
    gp_generator gp_generator3a[11:8] ,b[11:8] ,g[11:8] ,p[11:8]);  
    gp_generator gp_generator4a[15:12] ,b[15:12] ,g[15:12] ,p[15:12]);
```

Structural modeling

```
    //generate carry c0,c4,c8,c12  
    carry_generator carry_generator_c0g[3:0] ,p[3:0] ,c4_c8_c12[0],c[3:0] ,gG[0],gP[0],);  
    carry_generator carry_generator_c4g[7:4] ,p[7:4] ,c4_c8_c12[1],c[7:4] ,gG[1],gP[1],);  
    carry_generator carry_generator_c8g[11:8] ,p[11:8] ,c4_c8_c12[2],c[11:8] ,gG[2],gP[2],);  
    carry_generator carry_generator_c12g[15:12] ,p[15:12] ,c4_c8_c12[3],c[15:12] ,gG[3],gP[3],);
```



```
    //generate all carrys  
    carry_generator carry_generator_cg[3:0] ,gP[3:0] ,cin,c4_c8_c12[3:0],,,cout);
```

```
    //generate sum  
    sum_generator generate_sum(a[15:0] , b[15:0] , c[15:0] , sum[15:0]);
```

```
endmodule
```


Propagation delay of CLA

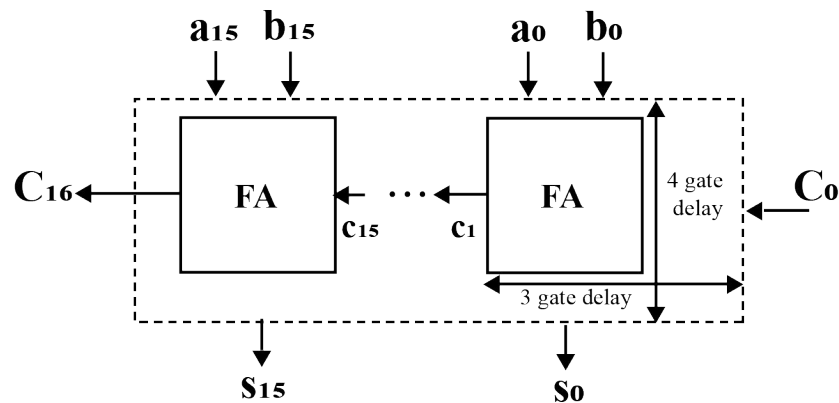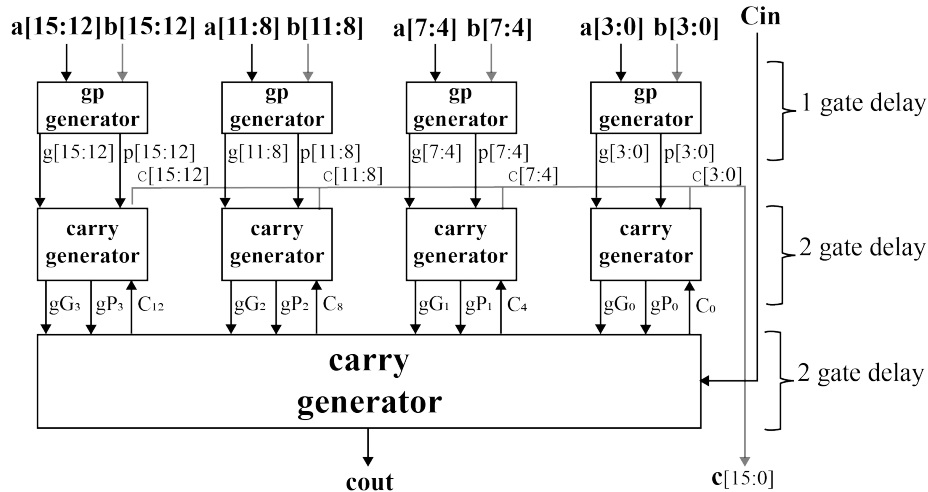- 以在 LAB6 的 FA 連續組合的 16bit RCA, 由輸入到輸出產生所有 carry 共需要消耗 3×16 個 gate delay; 但若使用 16bit CLA 則只需要 $1+2+2+2$ 個 gate delay 來產生所有 carry, 故 16bit CLA 比 16bit RCA 有更好的效率



實驗範例

 - 請開啟 "Example" 資料夾, 觀察 "4bit_CLA.v" 內的 structural modeling 設計, 並使用 "4bit_testbench.v" 進行驗證, 結果會顯示20 道運算
- 在 demo 時向助教展示 testbench 的驗證結果 (20%)



使用檔案

```
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\DDLab7_me\Example>iverilog -o test 4bit_CLA.v 4bit_testbench.v
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\DDLab7_me\Example>vvp test
VCD info: dumpfile 4bit_CLA.fsdh opened for output.


//////////////////////////////////////Test 1//////////////////////////////////////
Q : 8 + 12 + 1 = ?
Your answer
Cout = 1 Sum = 5
Correct answer
Cout = 1 Sum = 5
SUCCESSFUL !

//////////////////////////////////////Test 2//////////////////////////////////////
Q : 2 + 12 + 1 = ?
Your answer
Cout = 0 Sum = 15
Correct answer
Cout = 0 Sum = 15
SUCCESSFUL !
```

驗證結果

實驗練習

 - 請開啟 "Example" 資料夾, 請參考實驗範例並以 **structural modeling** 設計 "16bit_CLA.v", 可使用 "16bit_testbench.v" 進行驗證, 結果會顯示20 道運算
- 請在 demo 時向助教展示 testbench 驗證結果 (40%)



驗證結果

```
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\DDLlab7_me\Example>iverilog -o test 16bit_CLA.v 16bit_testbench.v
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\DDLlab7_me\Example>vvp test
VCD info: dumpfile 16bit_CLA.fsd opened for output.

//Test 1//
Q : 18233 + 7947 + 1 = ?
Your answer
Cout = 0 Sum = 26181
Correct answer
Cout = 0 Sum = 26181
SUCCESSFUL !

//Test 2//
Q : 2132 + 33222 + 1 = ?
Your answer
Cout = 0 Sum = 35355
Correct answer
Cout = 0 Sum = 35355
SUCCESSFUL !
```

實驗作業

- 請開啟 "Example" 資料夾, 請參範例和練習題目, 使用 **structural modeling** 設計 "64bit_CLA.v" 內的所有 module, 可以 "64bit_testbench" 驗證設計正確性
- 請在 demo 時向助教展示 testbench 驗證結果 (40%)



使用檔案

驗證結果

```
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\LAB7\正式版\DDLab7_me\Homework>iverilog -o test 64bit_CLA.v 64bit_testbench.v
C:\Users\ECL\Desktop\LPAP\LAB7\正式版\DDLab7_me\Homework>vvp test
VCD info: dumpfile lab06_64bit.fdb opened for output.
//Test 1
// Q : 16226723179588100684 + 13176437954090906410 + 1 = ?
// Your answer
// Cout = 1 Sum = 10956417059969455479
// Correct answer
// Cout = 1 Sum = 10956417059969455479
// SUCCESSFUL !
//Test 2
// Q : 2293428950020369934 + 15686080261204998696 + 0 = ?
// Your answer
// Cout = 0 Sum = 17979509211233368630
// Correct answer
// Cout = 0 Sum = 17979509211233368630
// SUCCESSFUL !
```

評分方式

- Demo 時間與梯次：請以 E-Course 和社團公布為主
 - Demo 地點：資工館 501A
 - 實驗評分方式：
 - 展示 4bit CLA 範例的 testbench 運算結果 (20%)
 - 展示 16bit CLA 練習的 testbench 的運算結果 (40%)
 - 展示 64bit CLA 作業, 以 testbench 驗證結果 (40%)
 - 請記得填寫意見回饋表以及攜帶口罩入場, 否則不予計分
-
- 若對本次實驗有任何疑問, 請和對應組別的助教聯繫或是寄信到以下信箱詢問
 - 徐孟澤 sszrop321@gmail.com
 - 簡睿宇 ru03bjo4m385122@gmail.com